

ハードウェア設計論 小テスト

2020/06/12

3

2入力のマルチプレクサを連結することで5入力のマルチプレクサを構成可能である。

4

筆算のように、分割した積を計算し、それらを加えたものをまとめる形で計算すれば、加算器で乗算は表現できる。